

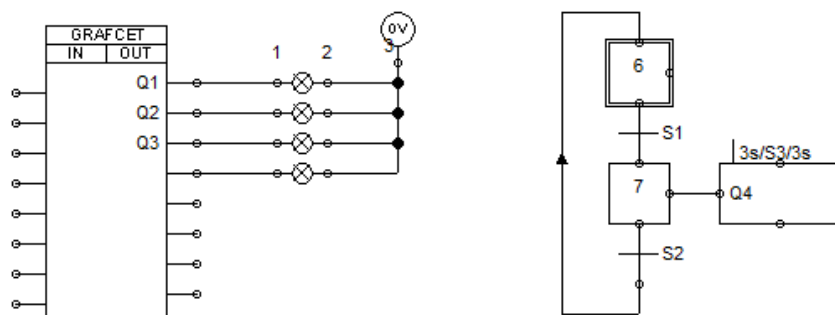


MEMORIAS SS GRAFCET Y TÍA PORTAL


ACCIONES TEMPORIZADAS

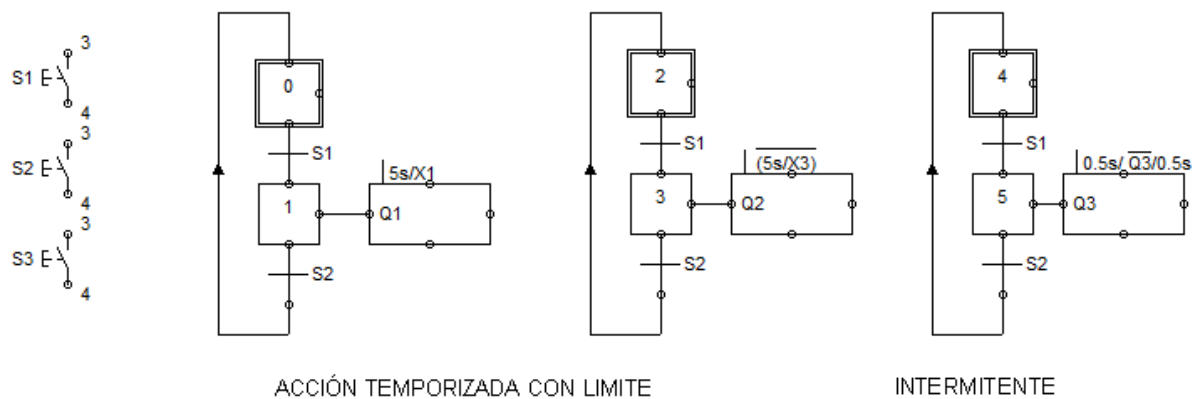


CASCADA DE LÁMPARAS CON CONTADOR

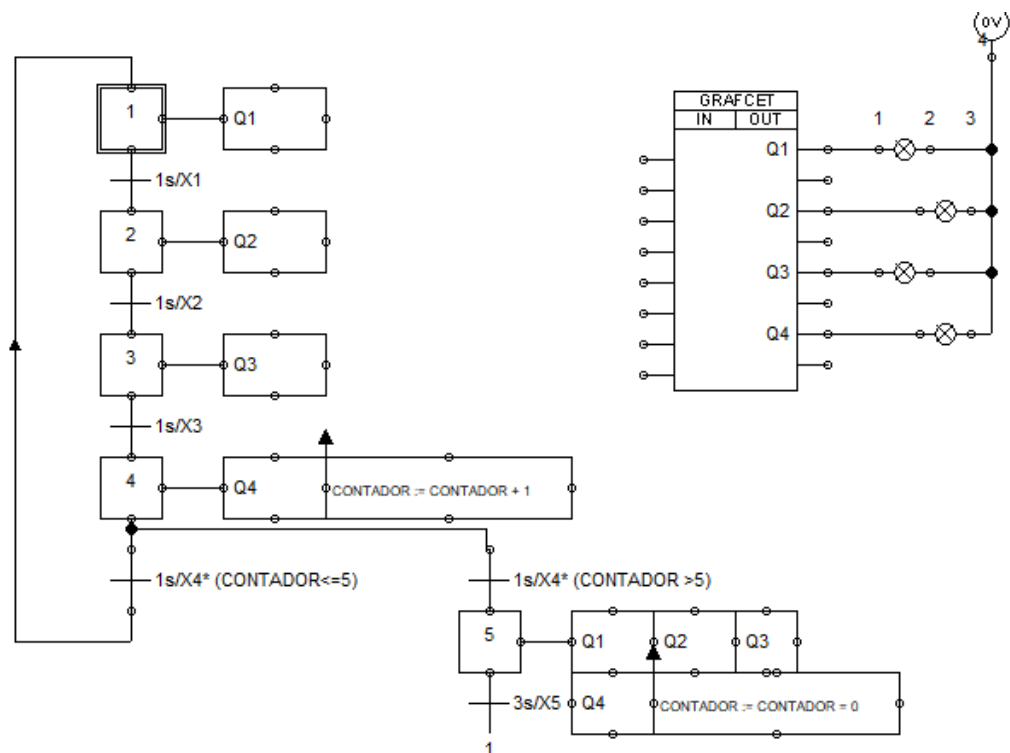

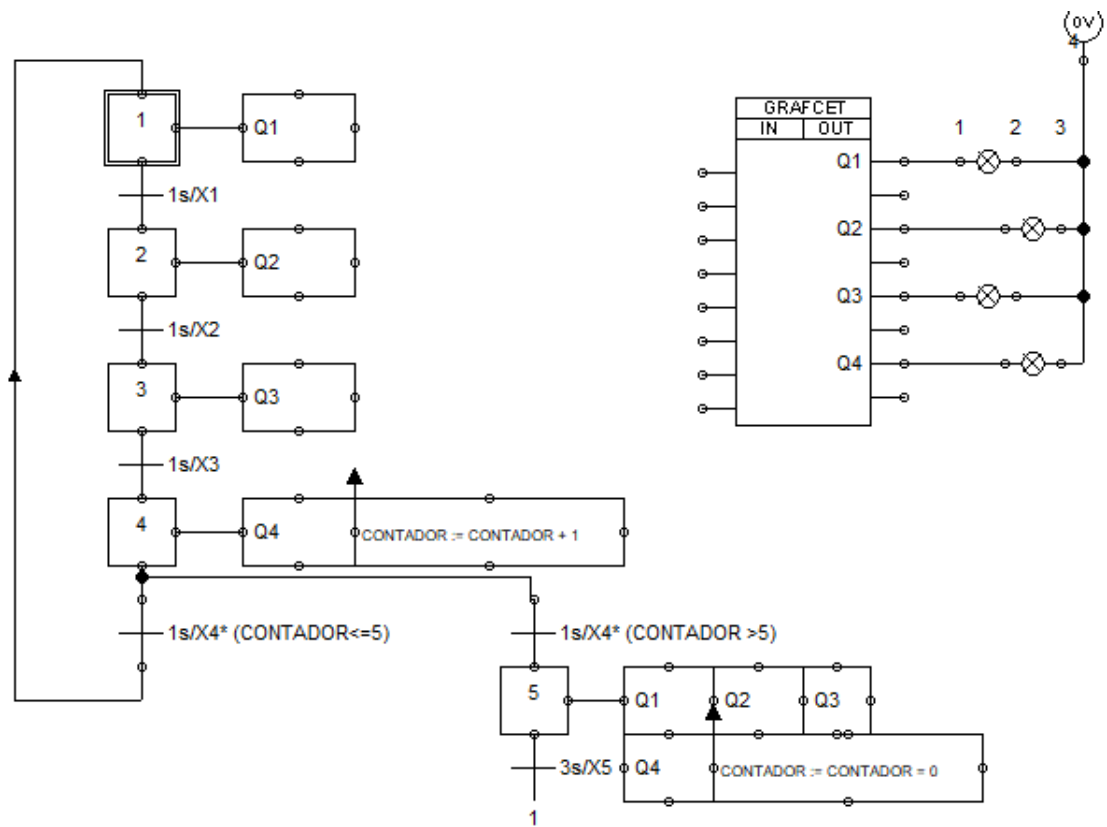
CONTADOR REINICIO DESPUÉS DE UN CIERTO NÚMERO




ESTRELLA-TRIÁNGULO CON RELÉ

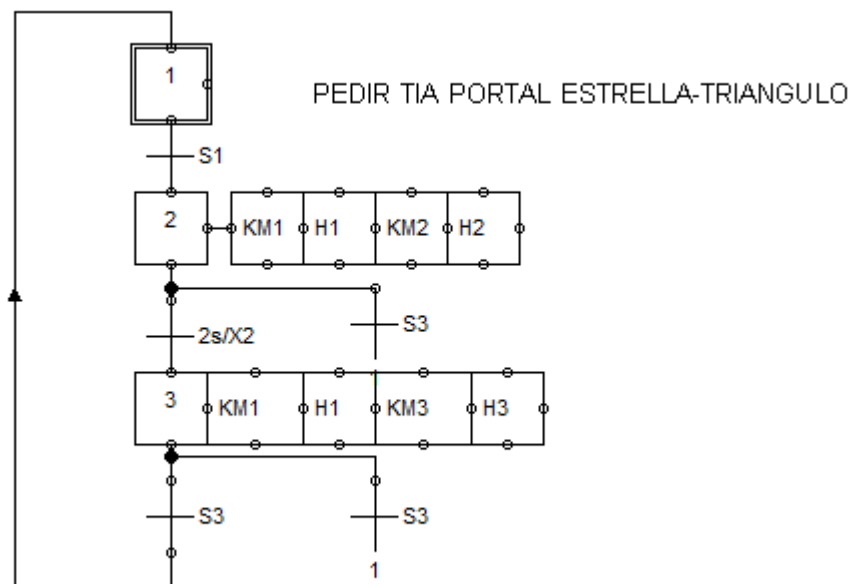


GRAFCET ESTRUCTURADO CON MACROETAPAS

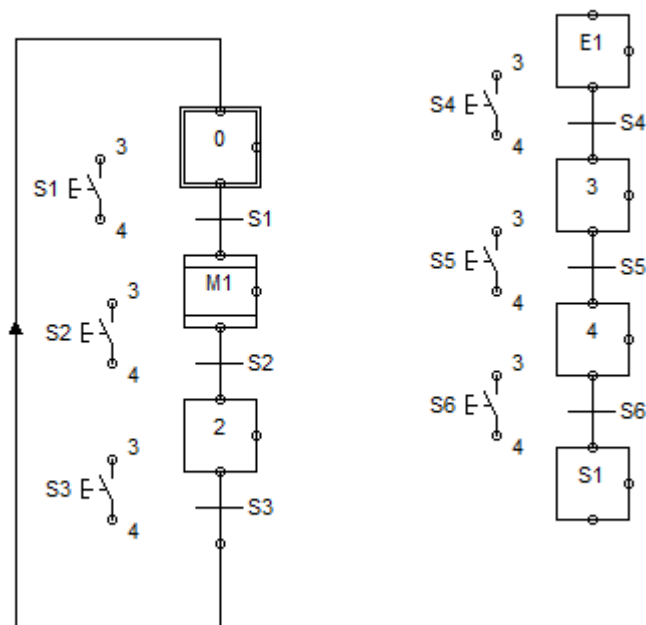


INVERSOR DE GIRO CON SEÑAL DE AVERÍA

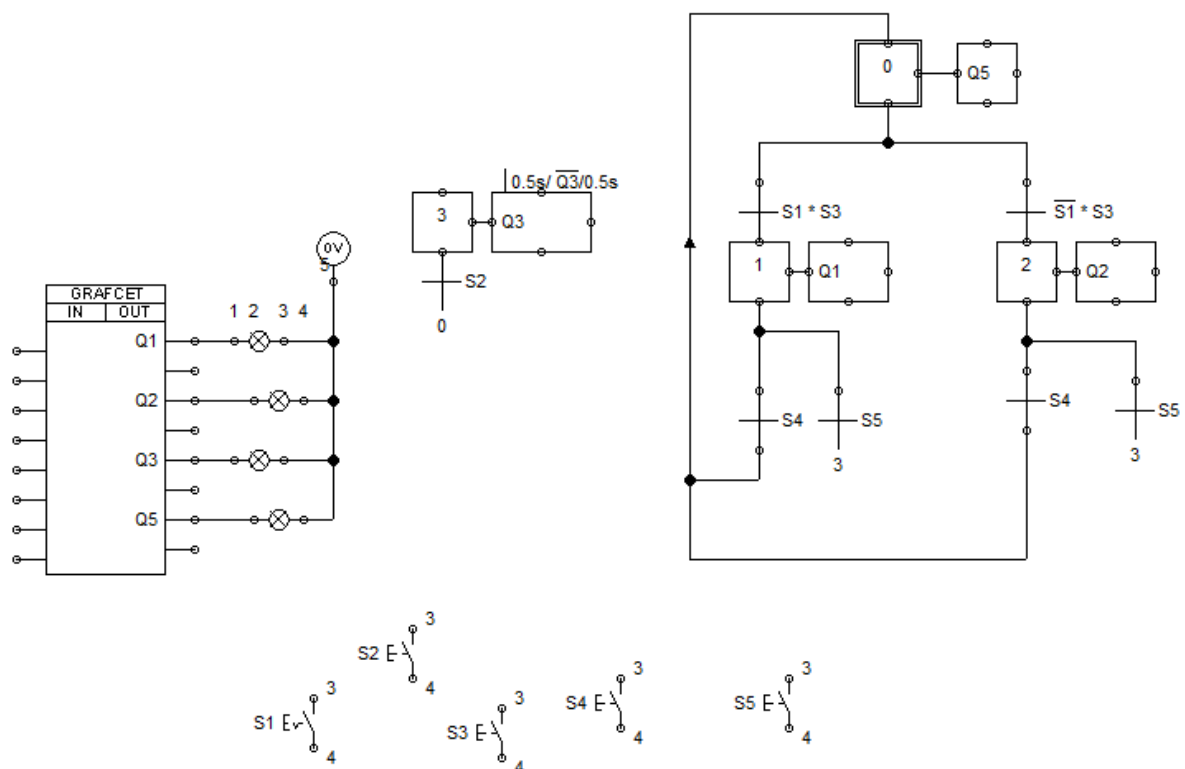


LLENADO DE RECIPIENTES

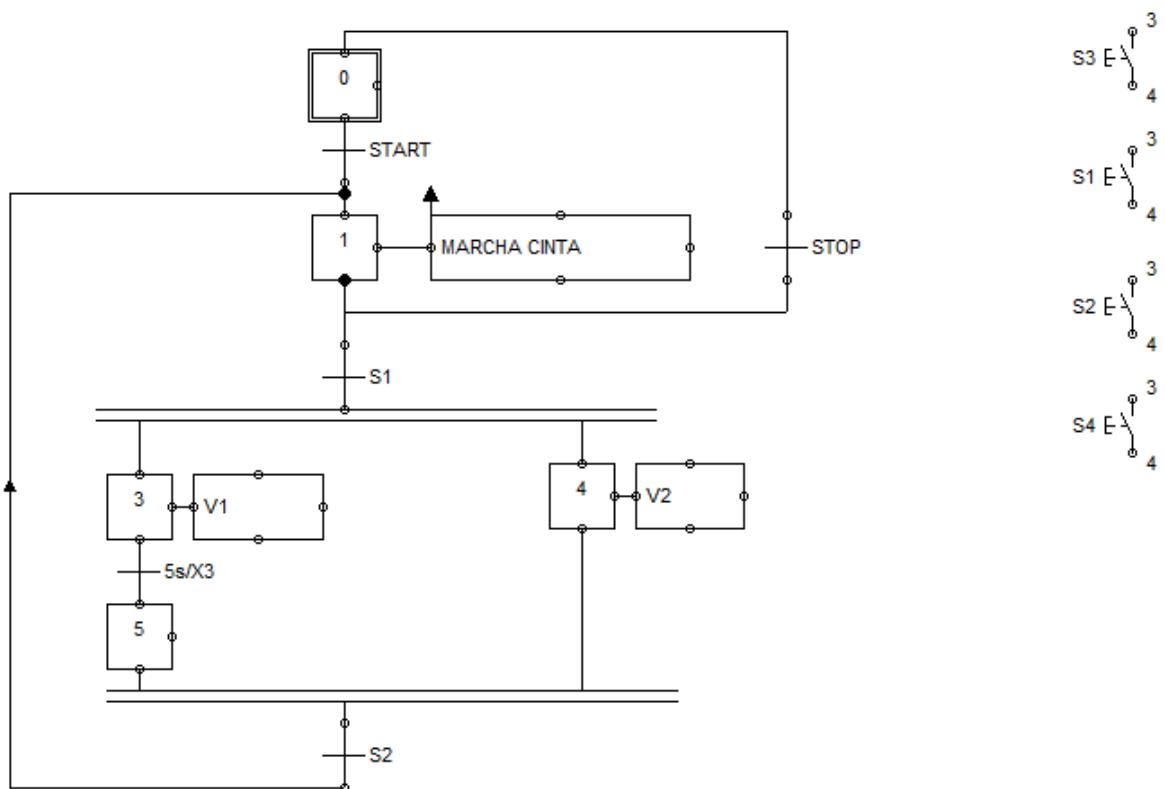


SECUENCIA DE LUCES POR CONTADOR

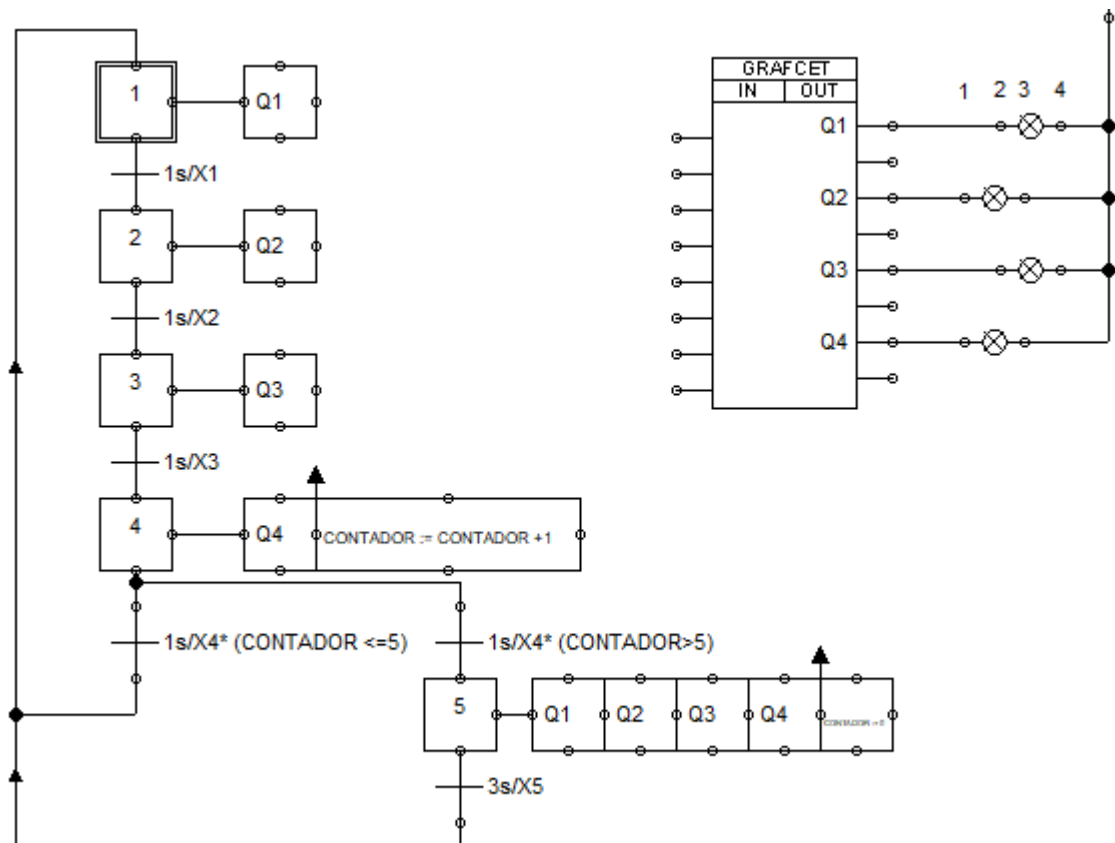


SEMÁFORO PARA COCHES Y PARA PERSONAS.

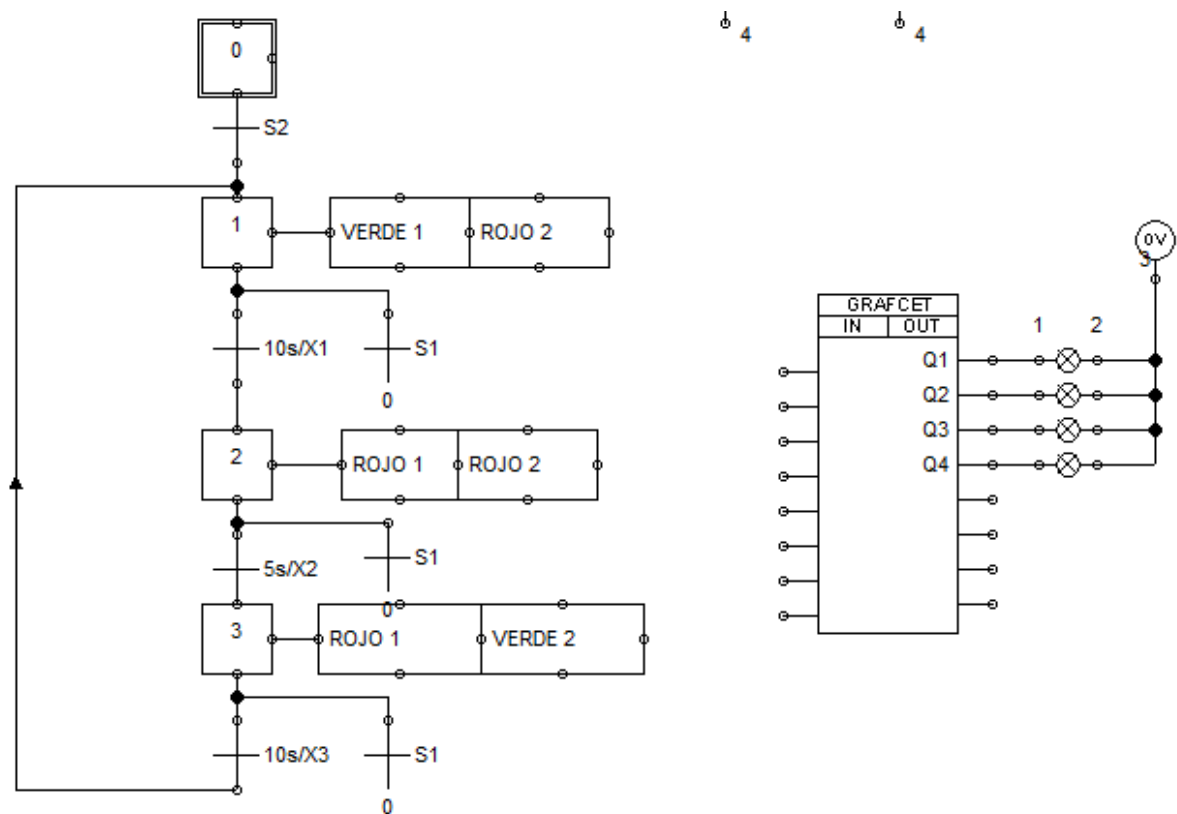

TALADRO SUBIDA Y DE BAJADA

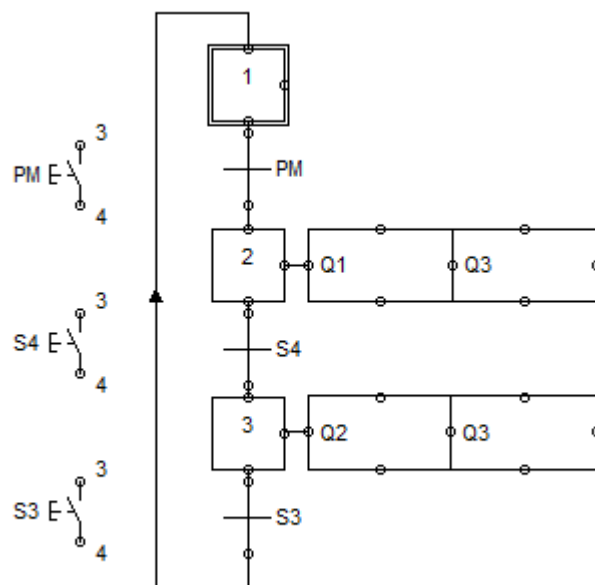

MEZCLADORA

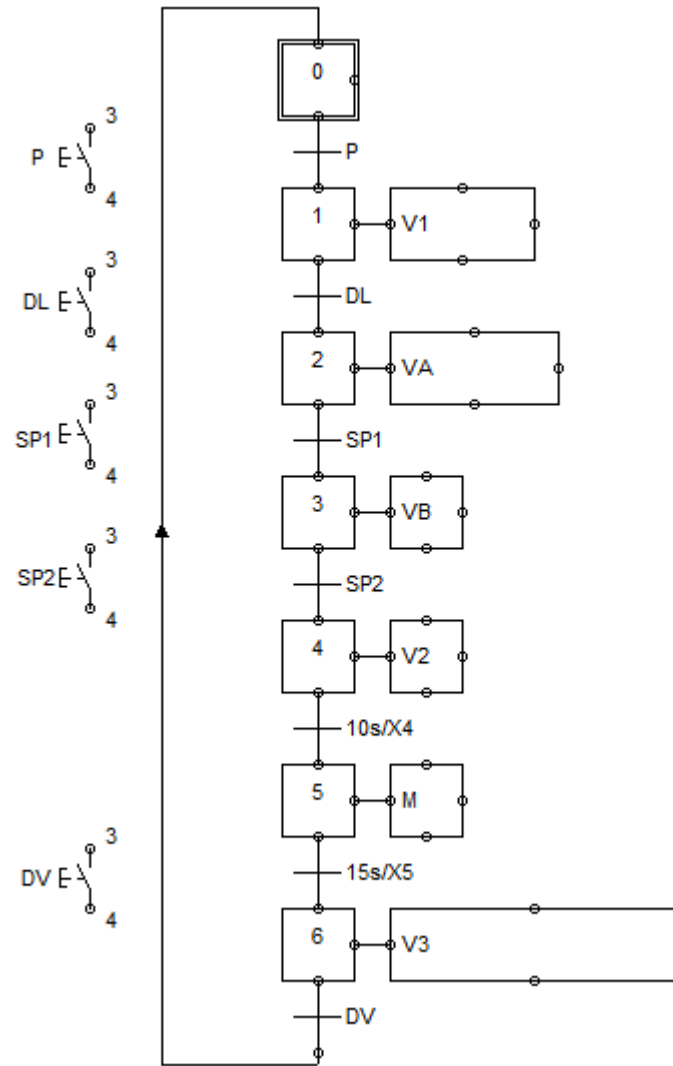

EMPAQUETADO DE FRUTAS EN CAJAS

